

Übungsblatt 2

Verilog

Hinweise zur Abgabe der Lösungen:

~~Die Abgabe von Lösungen zu allen Übungsblättern ist grundsätzlich freiwillig.~~

Die Bearbeitungen der Aufgaben können Sie freiwillig und in geeigneter Form in der Stud.IP-Veranstaltung über das **Vips-Modul** zum entsprechenden Aufgabenblatt hochladen. Sie erhalten dann entsprechend ein kurzes Feedback zu Ihrer Abgabe. Sie können Ihre Bearbeitungen gerne mit L^AT_EX formatieren, es ist aber auch der direkte Upload von Text oder der Upload von Text- und Bilddateien in gängigen Formaten möglich.

Die Aufgaben können auch in Kleingruppen bearbeitet und abgegeben werden. Wenn Sie nicht alleine abgeben, achten Sie bitte darauf, dass Sie sich selbstständig **vor** der Abgabe im Vips-Modul in einer sogenannten Übungsgruppe zusammenschließen. Hierzu können Sie sich in einer der dort vorhandenen Übungsgruppen gemeinsam eintragen. Nur so erhalten alle Zugang zu ~~Feedback und Kommentaren zu der entsprechenden Abgabe~~.

Am Ende von Übungsblatt 1 finden Sie Hinweise zu den **Pseudocode-Konventionen** für die Übungen.

Aufgabe 1 – Fibonacci

In der Vorlesung haben Sie Verilog kennengelernt. Zur Simulation empfehlen wir Icarus Verilog, zu finden unter <http://iverilog.icarus.com/>. Hier finden Sie den Sourcecode und Binaries zum Herunterladen. Achten Sie darauf, die Binaries gegebenenfalls der PATH-Variablen Ihres System hinzuzufügen. Anschließend können Sie den Compiler und Virtual Processor wie in der Vorlesung vorgestellt verwenden.

Schauen Sie sich den Code in `add_testbed.v` aus der Vorlesung an. Sie finden die Datei auch auf Stud.IP.

Schreiben Sie ein Verilog-Programm, welches analog zum vorgestellten Programm aus der Vorlesung die n -te Fibonacci-Zahl berechnet.

Zur Erinnerung: Die Fibonacci-Folge ist eine unendliche Folge natürlicher Zahlen, die mit folgender Funktion $\text{fib}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ beschrieben werden kann.

$$\text{fib}(0) = 1$$

$$\text{fib}(1) = 1$$

$$\text{fib}(n) = \text{fib}(n - 1) + \text{fib}(n - 2) \text{ für } n \geq 2$$

Aufgabe 2 – Modulo-k Zähler

In dieser Aufgabe sollen Sie einen Modulo-k Zähler entwickeln. Gegeben ist der folgende Code, der einen n -bit-Counter beschreibt. Sie finden den Code auch auf Stud.IP.

```
1 module counter (Clock, Reset_n, Q);
2
3     parameter n = 4;
4
5     input Clock, Reset_n;
6     output [n-1:0] Q;
7     reg [n-1:0] Q;
8
9     always @(posedge Clock or negedge Reset_n)
10    begin
11        if (!Reset_n)
12            Q <= 1'd0;
13        else
14            Q <= Q + 1'b1;
15    end
16 endmodule
```

parameter

In Zeile 3 sehen Sie die Verwendung eines Parameters, welcher bei der Instantiierung in einem anderen Modul mit `defparam` gesetzt werden kann. So kann beispielsweise ein 8-bit-Counter wie folgt erzeugt werden:

```
1 counter eight_bit(Clock, Reset_n, Q);
2 defparam eight_bit.n = 8;
```

Der Vorteil eines Parameters ist die Möglichkeit, mehrere verschiedene Counter innerhalb eines Moduls instantiieren zu können.

posedge und negedge

Das Event `posedge` in Zeile 9 bezeichnet eine steigende Flanke des übergebenen Signals und `negedge` entsprechend eine fallende Flanke des Signals.

Ein Modulo-k Zähler zählt von 0 bis $k - 1$. Sobald $k - 1$ erreicht ist, wird der Zähler auf 0 zurückgesetzt.

Schreiben Sie ein Verilog-Programm, welches einen Modulo-k Zähler für $k = 20$ beschreibt. Verwenden Sie dabei einen n -bit-Counter mit angemessenem n . Ergänzen Sie Ihr Programm um einen Output `threshold`, der genau in den Ticks auf 1 gesetzt wird, in denen der Zählerwert gleich $k - 1$ ist.

Fügen Sie entsprechende Systemkonstrukte hinzu und simulieren Sie Ihr Programm mithilfe von `gtkwave`.